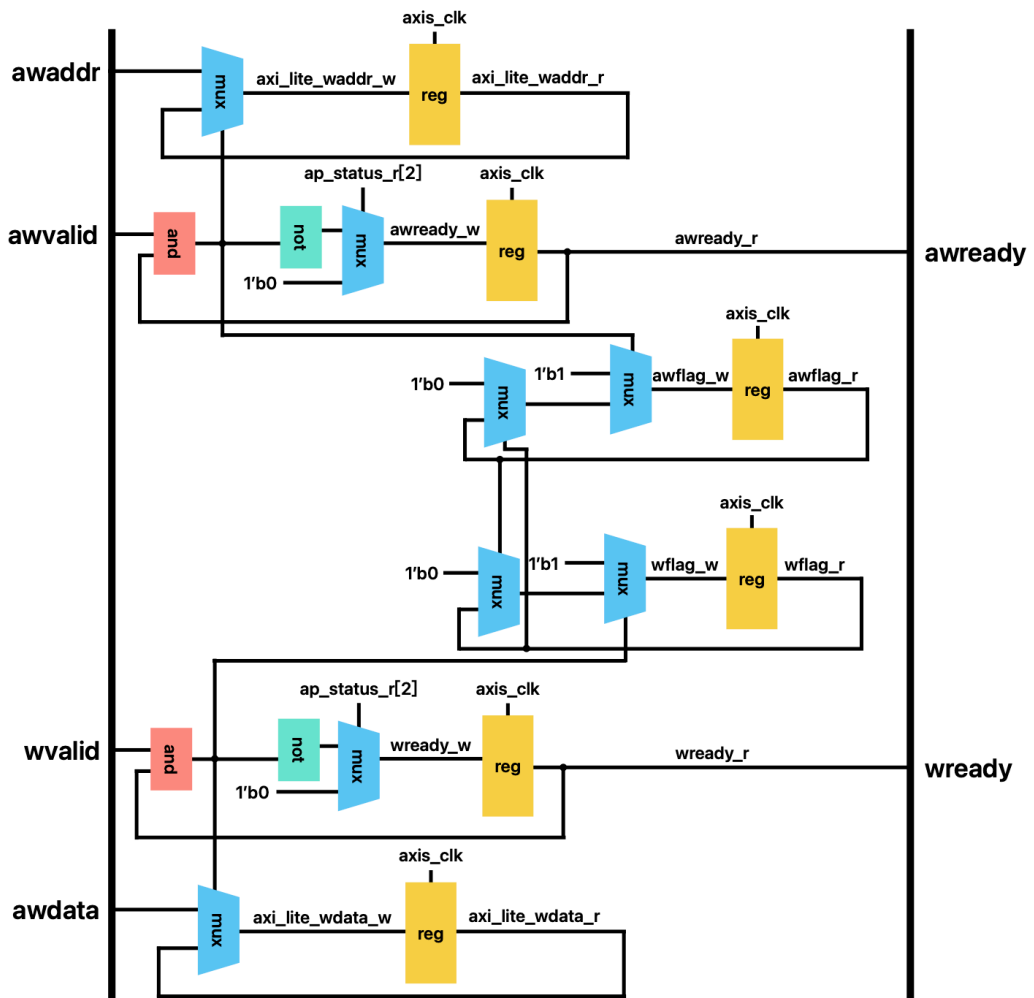


此report將會分為三部分，第一部分包含fir引擎中所有信號的設計與其相對應的block diagram，為求可讀性會將全部信號經分類後呈現，第二部分會依照時間順序說明各個執行階段的流程與波形圖，而第三部分將包含此設計的所有測試report截圖（rtl與synthesis），此三部分的聯集即包含lab3 submission guide中所提及在report中需繳交的內容。

## 一、信號設計與方塊圖

### 1. axi-lite寫入信號：

- 信號設計：
  - ① awready\_r, awready\_w：為儲存output awready之flip-flop，我們讓其在fir engine為idle時預設拉高為1以等待fir參數或ap\_start地址的寫入，但若地址握手成功將歸零一週期以等待下一筆地址抵達。
  - ② wready\_r, wready\_w：為儲存output wready之flip-flop，其特性與前者類似。
  - ③ awflag\_r, awflag\_w, wflag\_r, wflag\_w：分別為儲存axi-lite地址與資料握手成功與否的flip-flop，由於axi-lite協議之特性，地址與資料未必將同時抵達，需暫存兩者握手成功與否的狀態，當兩個flag皆表示為1，則代表地址與資料皆到齊，可繼續進行寫入。
  - ④ axi\_lite\_waddr\_r, axi\_lite\_waddr\_w：為儲存寫入地址的flip-flop，當地址握手成功時，其值將被更新為此筆新傳入的地址。
  - ⑤ axi\_lite\_wdata\_r, axi\_lite\_wdata\_w：為儲存寫入資料的flip-flop，當資料握手成功時，其值將被更新為此筆新傳入的資料。
- Block diagram：




## 2. axi-lite讀出訊號：

- 信號設計：

- ① aready\_r, aready\_w：為儲存output aready之flip-flop，預設拉高為1，當地址握手成功時將歸零，等待資料握手成功後拉回至1以接收下一筆讀出地址。
- ② axi\_lite\_raddr\_r, axi\_lite\_raddr\_w：為儲存讀出地址的flip-flop，當地址握手成功時，其值將被更新為此筆新傳入的地址。
- ③ rvalid\_r, rvalid\_w：為儲存output rvalid之flip-flop，由於無論要求讀出的是fir參數或系統狀態，皆保證能在下一週期進行輸出，故此訊號預設為0，當地址握手成功後一週期拉高為1。
- ④ rdata：為輸出之wire，由於所要求傳回的資料僅分兩種：fir參數或系統狀態，故在所儲存之讀出地址為0時被assign目前的系統狀態，而在其餘情況皆被assign tap sram的讀出資料tap\_Do。

- Block diagram：

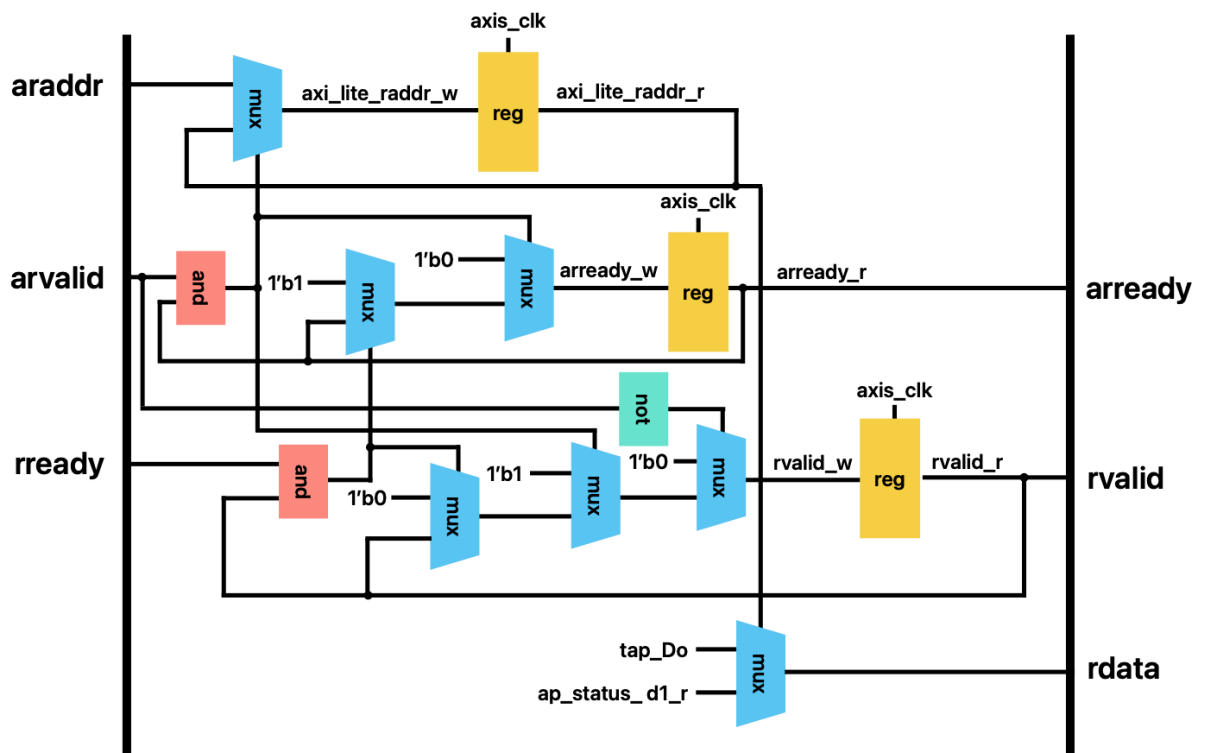


## 3. axi-stream寫入訊號：

- 信號設計：

- ① ss\_tready\_r, ss\_tready\_w：為儲存output ss\_tready之flip-flop，平時預設為0，當input buffer為空且ss\_tvalid為1時拉高為1以接收訊號放進input buffer。
- ② x\_buf\_emp\_r, x\_buf\_emp\_w：為紀錄input buffer是否為空之flip-flop，當axi-stream握手成功時將有資料進入input buffer，故拉高為1，而當input buffer內的訊號被寫入data sram後input buffer被清空，故拉回0。
- ③ x\_buf\_r, x\_buf\_w：為充當input buffer的flip-flop，當axi-stream握手成功時其值將被更新為此筆新傳入的資料。

- Block diagram：

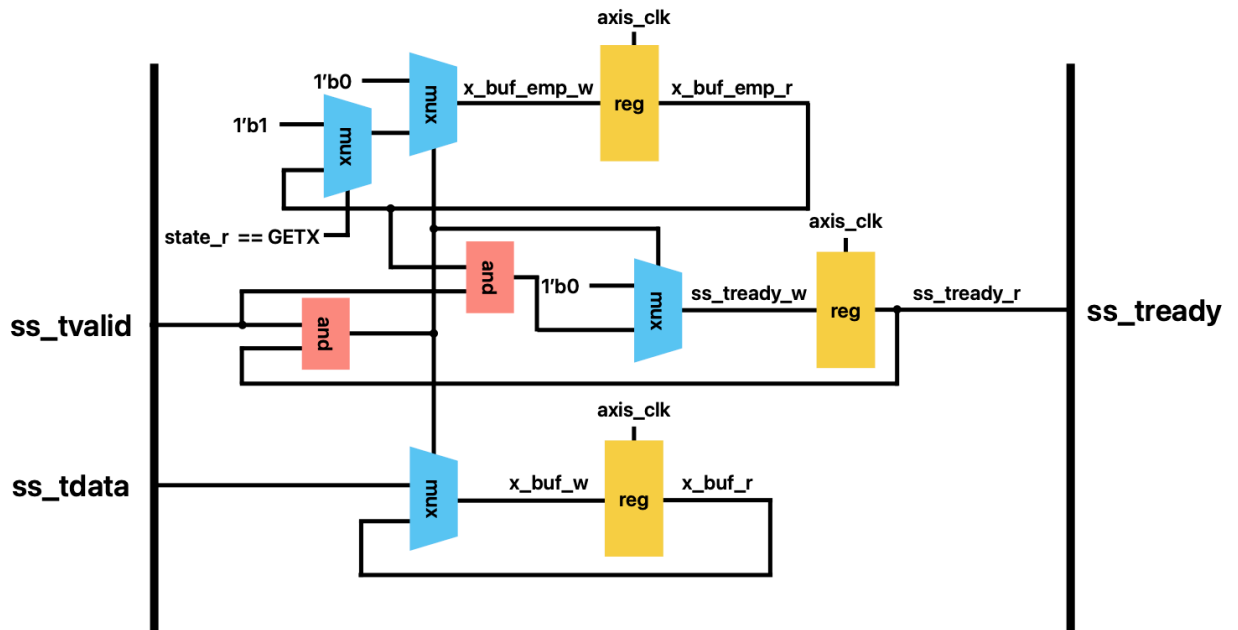


#### 4. axi-stream讀出訊號：

- 信號設計：

- ① **sm\_tvalid\_r**, **sm\_tvalid\_w**：為儲存output **sm\_tvalid**之flip-flop，平時預設為0，當output buffer不為空時拉高為1以將output buffer內資料傳出。
- ② **sm\_tlast\_r**, **sm\_tlast\_w**：為儲存output **sm\_tlast**之flip-flop，平時預設為0，當FSM算好一筆輸出且為最後一筆輸出時拉高為1。
- ③ **y\_buf\_emp\_r**, **y\_buf\_emp\_w**：為儲存output buffer是否為空之flip-flop，當axi-stream握手成功時拉至1，而當FSM算好一筆輸出時拉回0。
- ④ **y\_buf\_r**, **y\_buf\_w**：為充當output buffer的flip-flop，當output buffer為空且FSM算好一筆輸出時其值將被更新為此新算好的資料，因為axi-stream所傳出的資料必定來自此buffer，故**y\_buf\_r**直接與output信號**sm\_tdata**對接。

- Block diagram：

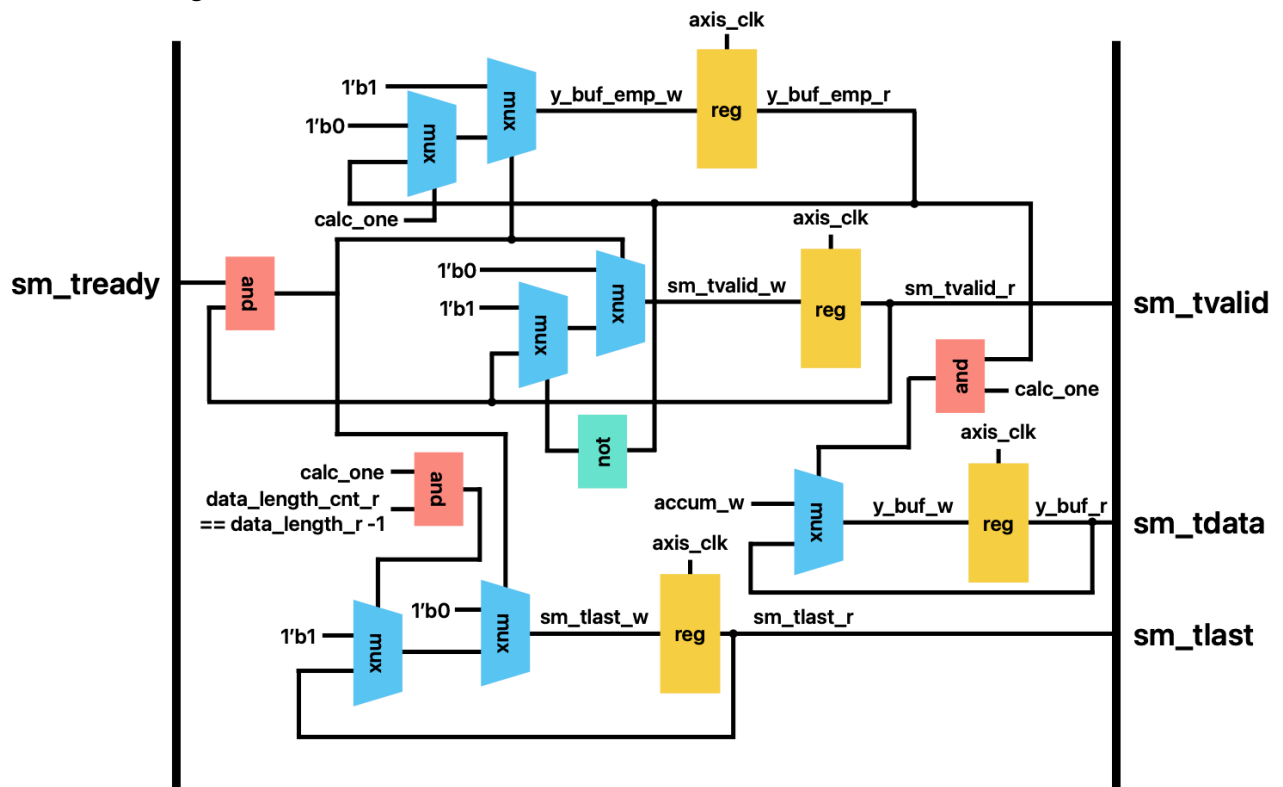


## 5. 運算FSM相關訊號：


- 信號設計：

- ① state\_r, state\_w：為儲存FSM中state的flip-flop，總共分為4個state，第一個state為RSET，負責將data sram中儲存的資料歸零；第二個state為WAIT，負責等待host端傳遞ap\_start以進行下一步運算；第三個state為GETX，負責將input buffer中的資料x存入data sram中；第四個state為CALC，負責在11個cycle內做完一組FIR運算，並將結果儲存於output buffer中，詳細見以下FSM圖與block diagram。
- ② data\_ptr\_r, data\_ptr\_w：為儲存data pointer的flip-flop，代表目前我們欲向data sram呼叫的地址，在RSET時，data pointer從0掃到10將data sram完全歸零，在GETX與CALC時，data pointer遞增以提供FIR運算所需要的data，在算完全部FIR運算後，data pointer歸零。
- ③ coef\_ptr\_r, coef\_ptr\_w：為儲存coefficient pointer的flip-flop，代表目前我們欲向tap sram呼叫的地址，在GETX與CALC時，coefficient pointer遞減以提供FIR運算所需要的fir參數，在算完一組FIR運算後，coefficient pointer歸零。
- ④ accum\_r, accum\_w：為儲存目前FIR運算累加結果的flip-flop，在CALC時，會與目前data sram與tap sram的輸出資料的積做累加，當算完一組FIR時歸零。
- ⑤ data\_length\_cnt\_r, data\_length\_cnt\_w：為儲存目前已計算的FIR組數的flip-flop，當算完一組FIR運算後加一，而當算完所有FIR運算後歸零。
- ⑥ done\_r, done\_w：為儲存目前該組FIR運算結束與否的flip-flop，在最後一組運算結果傳回且data sram被再度歸零後拉高為1一個週期。

- Finite State Machine：

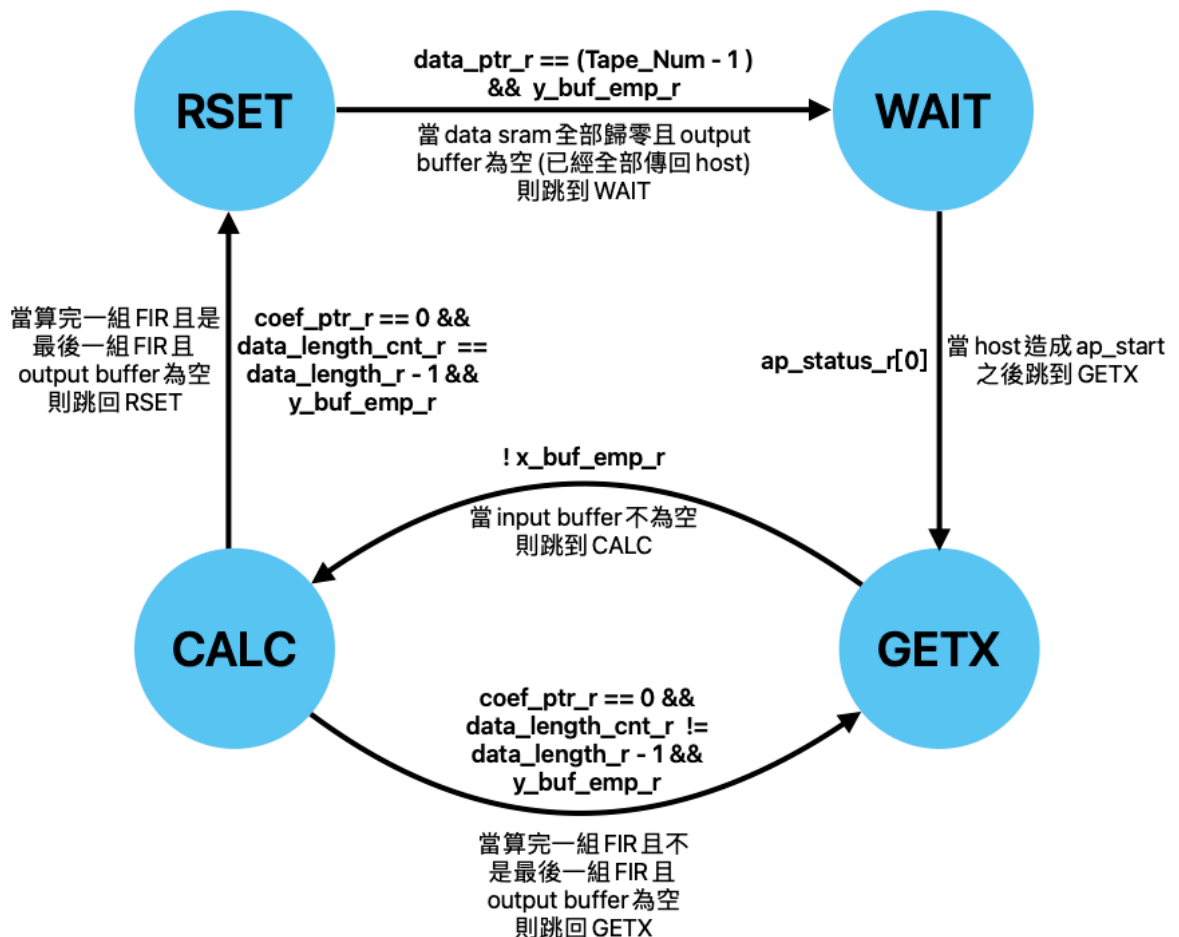


- Block diagram :

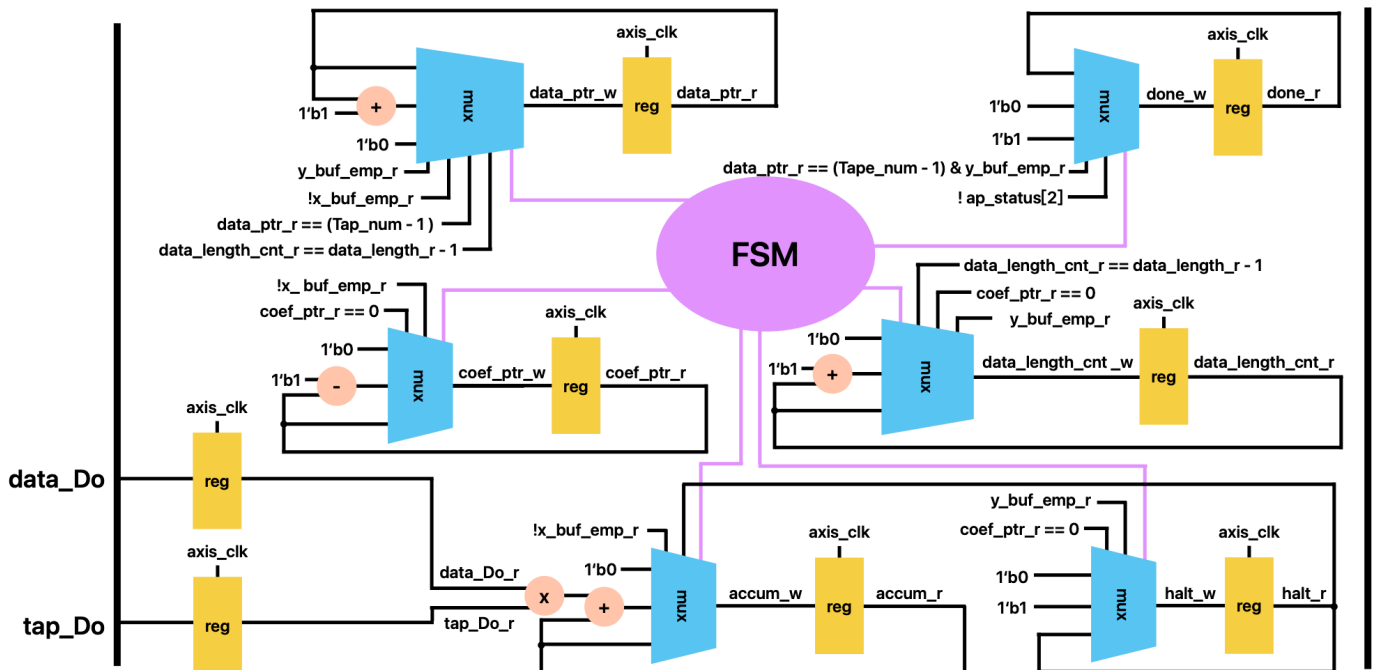
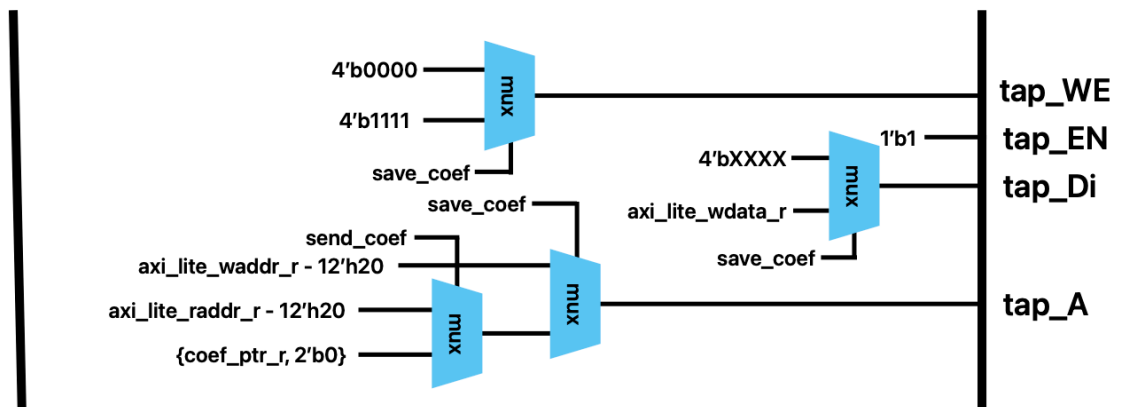
## 6. tap sram相關訊號：

- 信號設計：
  - ① tap\_WE：為輸出之wire，平時預設為0，當要寫入coefficient時拉高為4'b1111。
  - ② tap\_EN：為輸出之wire，為了減少控制邏輯，永久設1。
  - ③ tap\_Di：為輸出之wire，平時預設為X，當要寫入fir參數時變為在axi-lite寫入時儲存的axi\_lite\_wdata\_r。
  - ④ tap\_A：為輸出之wire，平時預設為coef\_ptr\_r往左shift 2 bit的值，當要寫入fir參數時變為在axi-lite寫入時儲存的axi\_lite\_waddr\_r減去12'h20 (offset)，而當要讀出fir參數時變為在axi-lite讀出時儲存的axi\_lite\_raddr\_w減去12'h20 (offset)。
- Block diagram :




## 7. data sram相關訊號：

- 信號設計：

- ① data\_WE：為輸出之wire，平時預設為0，當要將data sram歸零或寫入data時拉高為4'b1111。
- ② data\_EN：為輸出之wire，為了減少控制邏輯，永久設1。
- ③ data\_Di：為輸出之wire，預設為x\_buf\_r（要將input buffer內的資料寫入data sram），當要將data sram歸零時變為0。
- ④ data\_A：為輸出之wire，根據目前的state設為data\_ptr\_r或data\_ptr\_w往左shift 2 bit的值。

- Block diagram：

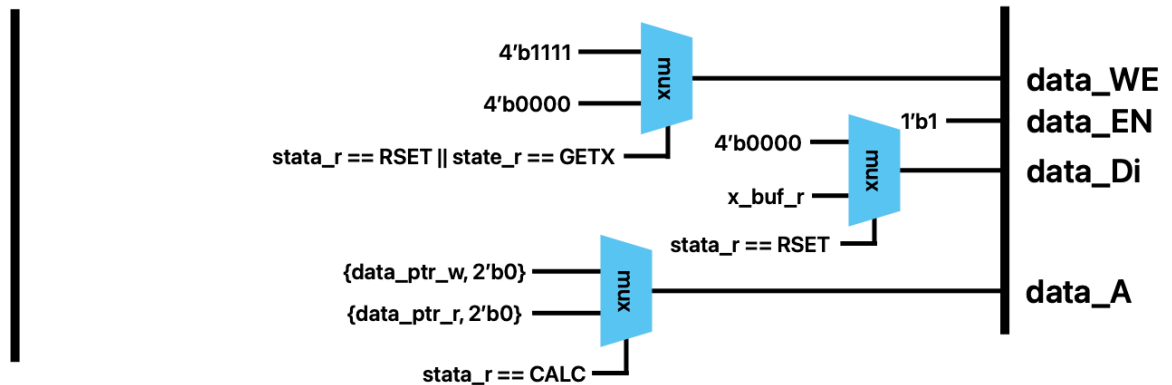


## 8. ap\_state相關訊號：

- 信號設計：

- ① ap\_state\_r[0], ap\_state\_w[0]：為儲存ap\_start狀態的flip-flop，只有當host端寫入ap\_start後被拉高為1一個週期，其餘時候均拉回0。
- ② ap\_state\_r[1], ap\_state\_w[1]：為儲存ap\_done狀態的flip-flop，在每次fir運算結束後被拉高為1，且在host端訪問一次其狀態後拉回0。
- ③ ap\_state\_r[2], ap\_state\_w[2]：為儲存ap\_idle狀態的flip-flop，在host端寫入ap\_start後拉至0，在fir運算結束後拉高回1。
- ④ ap\_state\_d1\_r, ap\_state\_d1\_w：為儲存以上三個狀態delay一個cycle的flip-flop。

- Block diagram：

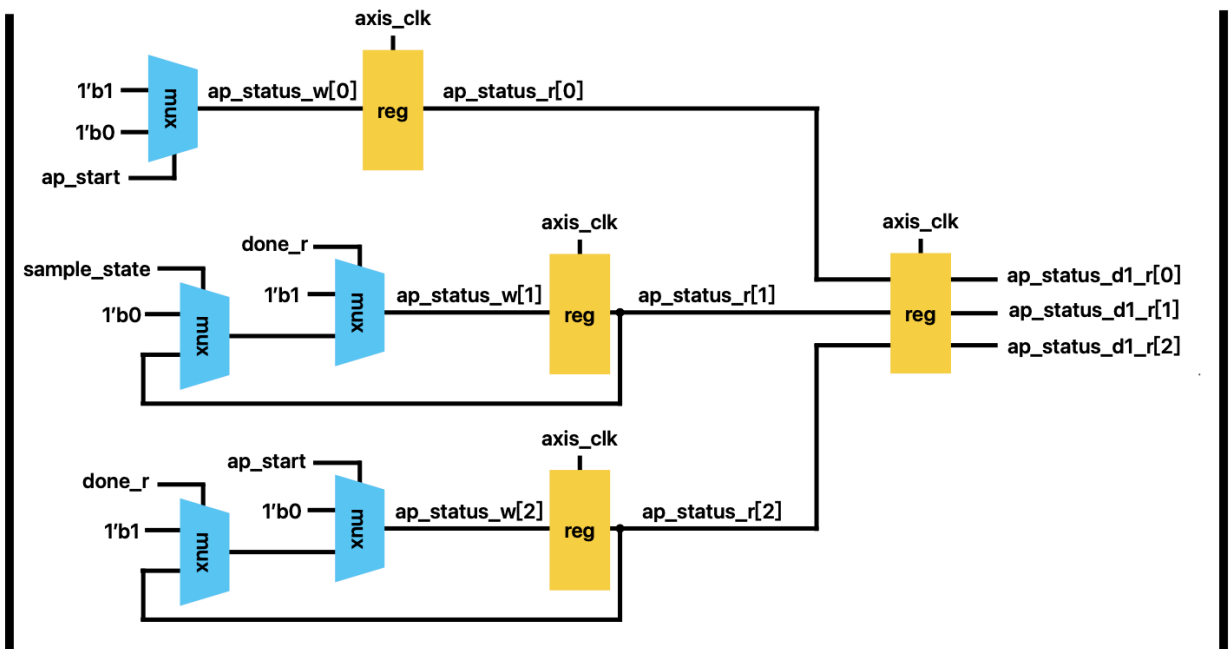


## 9. 其餘控制訊號：

- 信號設計：

- ① ap\_start：為wire，代表host端傳進一筆ap\_start，故在axi-lite寫入成功且寫入地址為0且ap\_state\_r為3'b100(idle)時assign其為1。
- ② save\_length：為wire，代表host端傳入一筆data length，故在axi-lite寫入成功且寫入地址為1開頭時assign其為1。
- ③ save\_coef：為wire，代表host端傳入一筆fir參數，故在axi-lite寫入成功且寫入地址為2開頭以上時assign其為1。
- ④ sample\_state：為wire，代表host端要求回傳目前狀態，故在axi-lite讀出地址握手成功且讀出地址為0時assign其為1。
- ⑤ send\_coef：為wire，代表host端要求傳回fir參數，故在axi-lite讀出地址握手成功且讀出地址為2開頭以上時assign其為1。
- ⑥ calc\_one：為wire，代表fir engine剛算好一筆fir輸出，故在FSM為CALC且coef\_ptr\_r == 0時assign其為1。


- Block diagram：

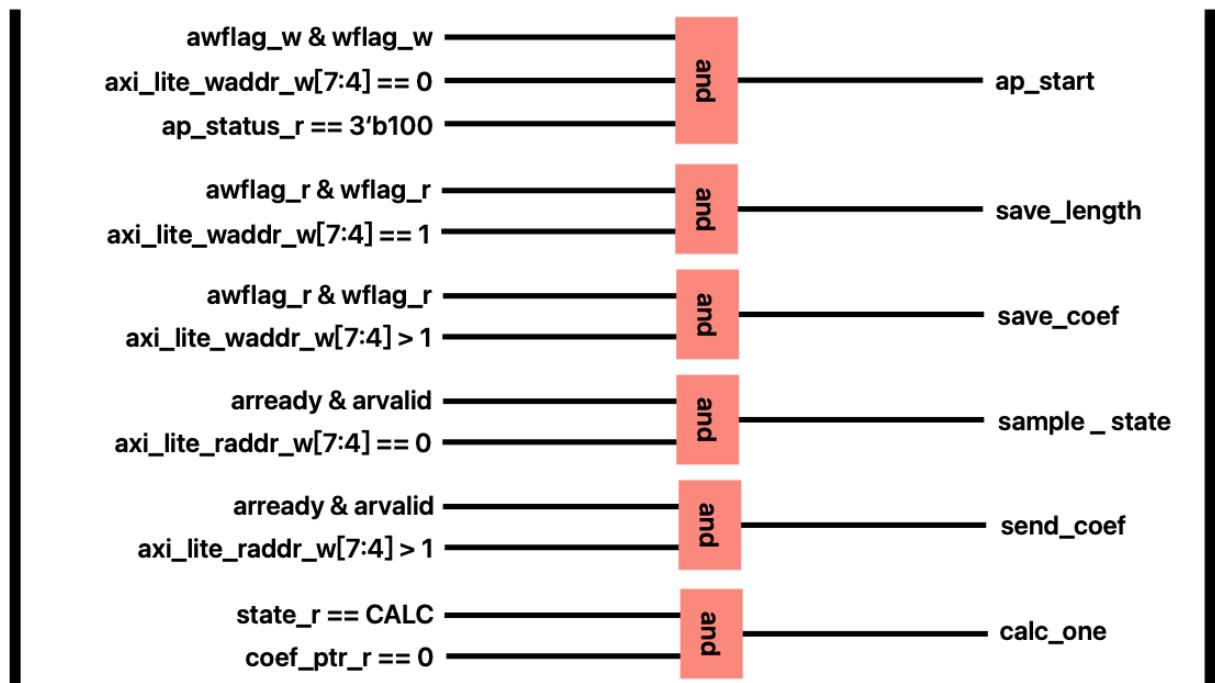

## 二、執行流程與波形圖

 
### 1. axi-lite寫入fir參數並存入tap sram：

- 流程說明：
  - ① 當目前狀態是idle時( $ap\_status\_r[2] == 1$ )，awready與wready會被拉高成以接收寫入地址與人寫入資料。
  - ② 在寫入地址握手成功後( $awready \& awvalid == 1$ )，awflag\_r會被拉高為1一個週期，並且輸入的寫入地址(awaddr)會被存入暫存器(axi\_lite\_waddr\_r)，同理，在寫入資料握手成功後( $wready \& wvalid == 1$ )，wflag\_r會被拉高為1一個週期，輸入的寫入資料(wdata)會被存入暫存器(axi\_lite\_wdata\_r)。
  - ③ 當awflag\_r與wflag\_r同時為1，代表寫入條件到齊，若寫入地址不小於12'h20，則代表寫入的資料為fir參數，此時將tap\_WE拉高，tap\_A設為暫存的寫入地址(axi\_lite\_waddr\_r)減去12'h20，tap\_Di設為暫存的寫入資料(axi\_lite\_wdata\_r)進行寫入。
  - ④ awready與wready在每次握手成功後會被拉回0一個週期，但只要目前狀態仍是idle( $ap\_status\_r[2] == 1$ )，則會持續觸發步驟①直到存入所有fir參數。
- 波形圖：


 
### 2. axi-lite讀出fir參數：

- 流程說明：
  - ① arready預設為1以接收讀出地址。
  - ② 讀出地址握手成功後( $arready \& arvalid == 1$ )，將讀出地址存入暫存器(axi\_lite\_raddr\_r)，arready此時被拉至0以避免接收下一筆讀出地址。
  - ③ 若讀出地址不小於12'h20，則代表讀出的資料為fir參數，故在握手成功的同時將讀出地址減去12'h20的值傳給tap\_A，用以在下一個週期獲得需要的參數。
  - ④ 在讀出地址握手成功的下一個週期令rvalid為1，rdata為步驟③從tap sram取出的參數，等待rvalid與rready握手成功即可將此筆參數送回host。
  - ⑤ 讀出資料握手成功後( $rready \& rvalid == 1$ )，arready被拉回1以接收下一筆讀出地址。
- 波形圖：






### 3. axi-stream將x寫入buffer：

- 流程說明：

- ① 當input buffer為空且ss\_valid為1時ss\_tready會拉高以接收新的資料放入input buffer。
- ② 在資料握手(ss\_tready & ss\_tvalid == 1)後輸入資料被存入input buffer中，此時input buffer不再為空。
- ③ 等待FSM將input buffer中資料取出後(state\_r == GETX)，input buffer再度為空，回到步驟①。

- 波形圖：

 


### 4. axi-stream將y傳回host：

- 流程說明：

- ① 當output buffer不為空時將sm\_valid拉高以將資料傳出。
- ② 當是最後一筆資料時sm\_tlast會預先拉高，且在資料握手成功後拉回0。

- 波形圖：

 


### 5. 利用FSM進行fir運算：

- 流程說明：


- ① 在RSET state時，用11個週期將data sram內的值進行歸零，當output buffer為空（上一筆fir result傳回host）後進入WAIT state以等待下一筆ap\_start。
- ② 在WAIT state時，等待host端寫入ap\_start後進入GETX state並開始進行fir運算。
- ③ 在GETX state時，等待input buffer不為空時，從input buffer中取出資料存進目前data\_ptr\_r指向的data sram位置，並進入CALC state。
- ④ 在CALC state時，用11個週期將data sram與tap sram傳出之值進行相乘累加，當output buffer為空（上一筆fir result傳回host）後將累加值存入output buffer，再依照全部fir運算結束與否回到RSET state或GETX state。

- 波形圖：

- ① 全部fir運算剛開始(600筆中的第1, 2筆)

 


- ② 全部fir運算將結束(600筆中的第599, 600筆)

 


6. ap\_idle, ap\_done, ap\_start :

- 流程說明：
  - ① 此三者的set與reset條件詳見第一部分ap\_state相關訊號的設計。
- 波形圖：


① ap\_idle (下圖為先被set再被reset的過程)

 

② ap\_done (下圖為先被set再被reset的過程)

 

③ ap\_start (下圖為先被set再被reset的過程)

 

### 三、測試截圖

#### 1. 資源用量：

- Adders / Registers / Multipliers / Muxes / LUTs / BRAMs :

LUT	FF	BRAM	URAM	DSP
263	265	0	0	3

Detailed RTL Component Info :

+---Adders :				
2 Input	32 Bit	Adders :=	1	
2 Input	12 Bit	Adders :=	2	
2 Input	10 Bit	Adders :=	2	
2 Input	4 Bit	Adders :=	2	
+---Registers :				
	32 Bit	Registers :=	6	
	12 Bit	Registers :=	2	
	10 Bit	Registers :=	2	
	4 Bit	Registers :=	2	
	3 Bit	Registers :=	2	
	1 Bit	Registers :=	13	
+---Multipliers :				
	32x32	Multipliers :=	1	
+---Muxes :				
2 Input	32 Bit	Muxes :=	5	
4 Input	32 Bit	Muxes :=	1	
2 Input	12 Bit	Muxes :=	7	
2 Input	10 Bit	Muxes :=	1	
2 Input	6 Bit	Muxes :=	1	
2 Input	4 Bit	Muxes :=	9	
4 Input	4 Bit	Muxes :=	2	
4 Input	2 Bit	Muxes :=	1	
2 Input	2 Bit	Muxes :=	1	
2 Input	1 Bit	Muxes :=	16	
4 Input	1 Bit	Muxes :=	4	

#### 2. 合成截圖：

- 合成cycle：12 (ns)
- Design timing summary：

Setup	Hold	Pulse Width
Worst Negative Slack (WNS): 0.174 ns	Worst Hold Slack (WHS): 0.137 ns	Worst Pulse Width Slack (WPWS): 6.000 ns
Total Negative Slack (TNS): 0.000 ns	Total Hold Slack (THS): 0.000 ns	Total Pulse Width Negative Slack (TPWS): 0.000 ns
Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0	Number of Failing Endpoints: 0
Total Number of Endpoints: 814	Total Number of Endpoints: 814	Total Number of Endpoints: 266

All user specified timing constraints are met.

- Critical path：

Name	Slack ^1	Levels	Routes	High Fanout	From	To	Total Delay	Logic Delay	Net Delay	Requirement	Source Clock	Destination Clock
↳ Path 1	0.174	7	8	18	data_length_r_reg[1]/C	data_A[3]	8.334	4.436	3.898	13.0	axis_clk	axis_clk
↳ Path 2	0.174	7	8	18	data_length_r_reg[1]/C	data_A[5]	8.334	4.436	3.898	13.0	axis_clk	axis_clk
↳ Path 3	0.758	6	7	18	data_length_r_reg[1]/C	data_A[2]	7.750	4.312	3.438	13.0	axis_clk	axis_clk
↳ Path 4	0.758	6	7	18	data_length_r_reg[1]/C	data_A[4]	7.750	4.312	3.438	13.0	axis_clk	axis_clk
↳ Path 5	1.331	10	11	2	tap_Do_r_reg[16]/C	accum_r_reg[31]/D	11.532	8.633	2.899	13.0	axis_clk	axis_clk
↳ Path 6	1.331	10	11	2	tap_Do_r_reg[16]/C	y_buf_r_reg[31]/D	11.532	8.633	2.899	13.0	axis_clk	axis_clk

### 3. 運作時長：

- 如下圖，從第一筆ap\_start輸入(ap\_status\_r[0]變為1)至第一筆ap\_done被讀取(ap\_status\_r[1]變為1)，總共耗時(260226000 – 130506000)ps，也就是129720ns，因為我們的clock cycle為12ns，故一組FIR運算的花費時長為10810cycles。

```
Start FIR round      1
Now time 130506000 ps
----start sending x----
----start receiving y----
[PASS] [Pattern      0] Golden answer:      0, Your answer:      0
[PASS] [Pattern     50] Golden answer:    8418, Your answer:    8418
[PASS] [Pattern    100] Golden answer:    9882, Your answer:    9882
[PASS] [Pattern    150] Golden answer:     732, Your answer:     732
[PASS] [Pattern    200] Golden answer:   -8418, Your answer:   -8418
[PASS] [Pattern    250] Golden answer:  -9882, Your answer:  -9882
[PASS] [Pattern    300] Golden answer:   -732, Your answer:   -732
[PASS] [Pattern    350] Golden answer:    8418, Your answer:    8418
[PASS] [Pattern    400] Golden answer:    9882, Your answer:    9882
[PASS] [Pattern    450] Golden answer:     732, Your answer:     732
[PASS] [Pattern    500] Golden answer:   -8418, Your answer:   -8418
[PASS] [Pattern    550] Golden answer:  -9882, Your answer:  -9882
----get done signal----
Now time 260226000 ps
```